

Schéma simple allumage

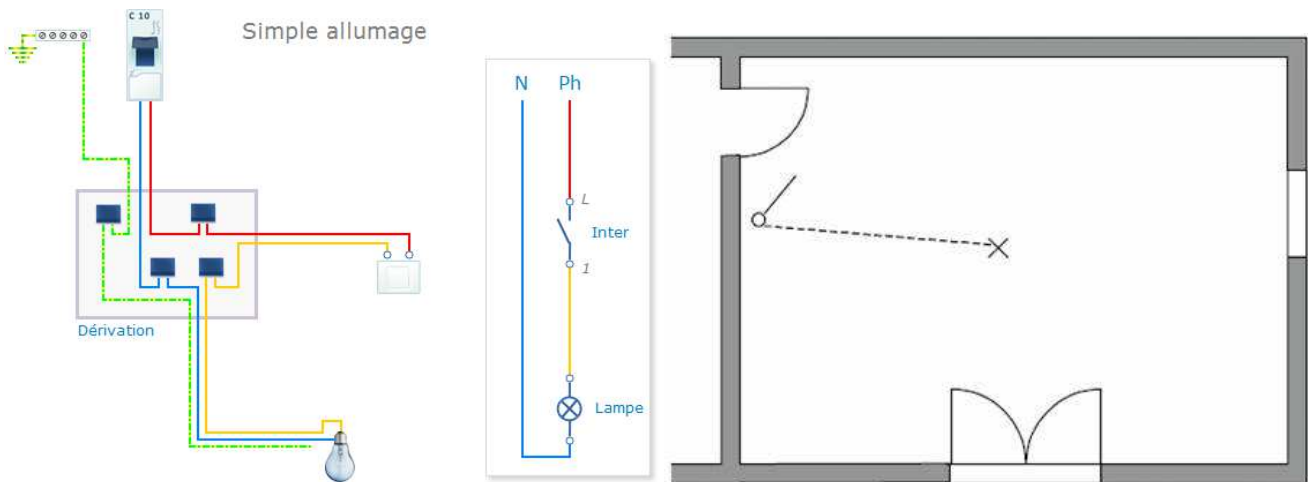


Schéma double allumage

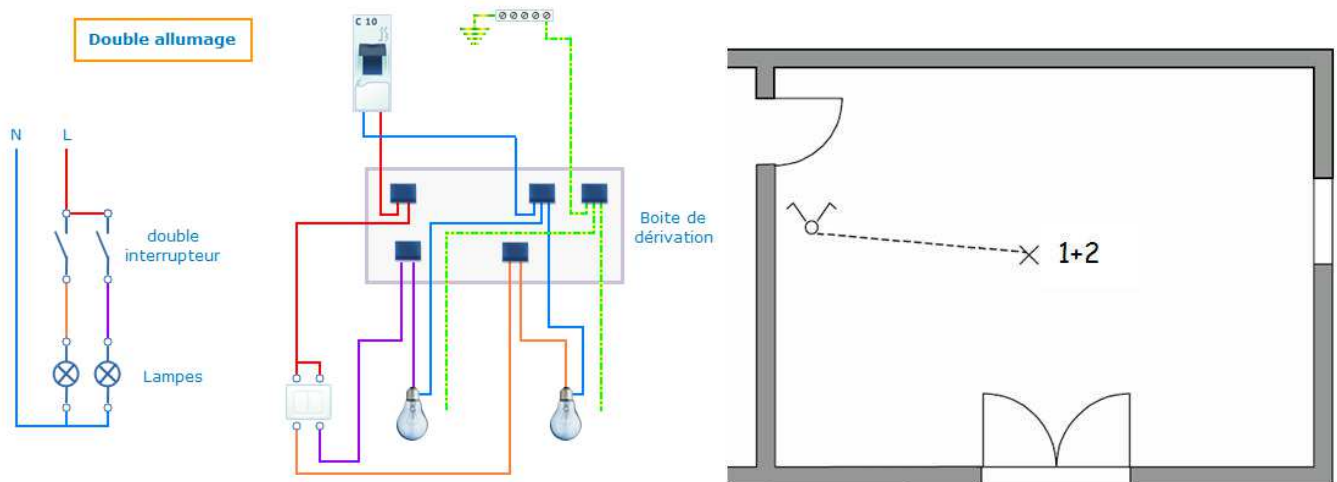


Schéma Va et vient

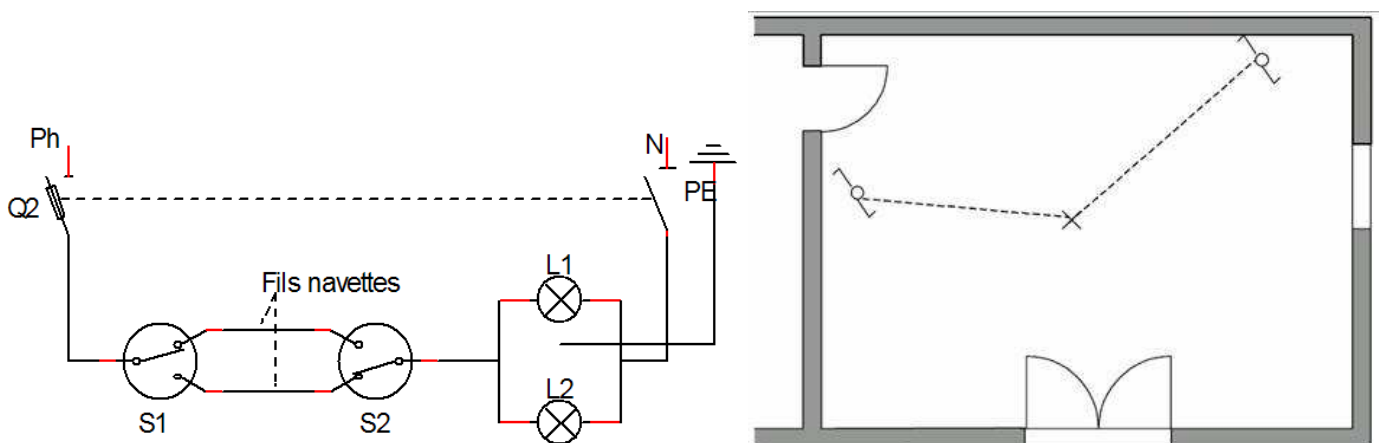


Schéma prise de courant : à connecter sur un circuit prise

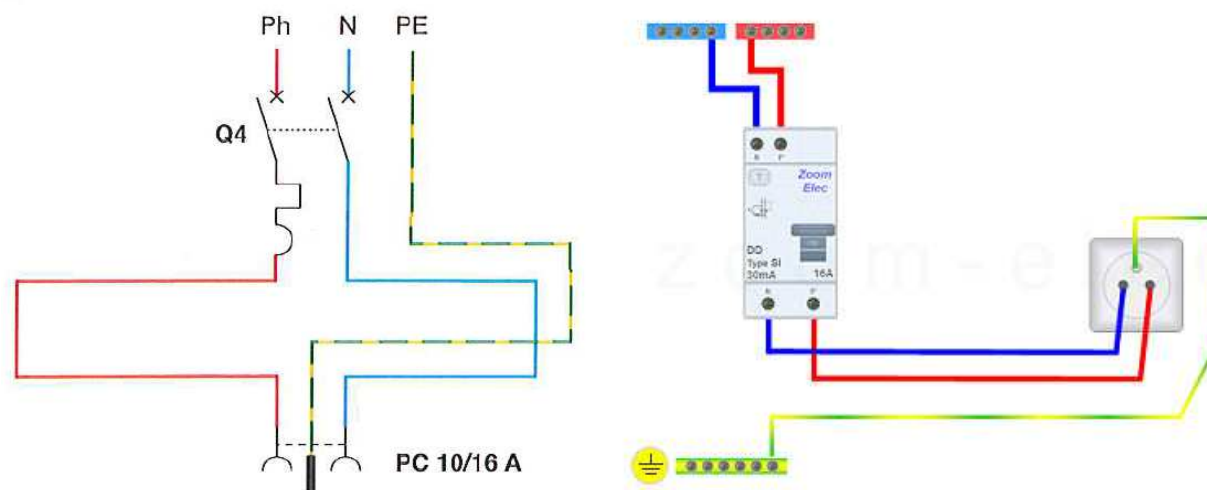


Schéma prise de courant commandée : à connecter sur un circuit lampe

