Fiche de synthèse 104 : Schémas télérupteur et minuterie

1/ Le télérupteur :

Le télérupteur permet d'allumer un ou plusieurs points lumineux à partir de plusieurs points de commande

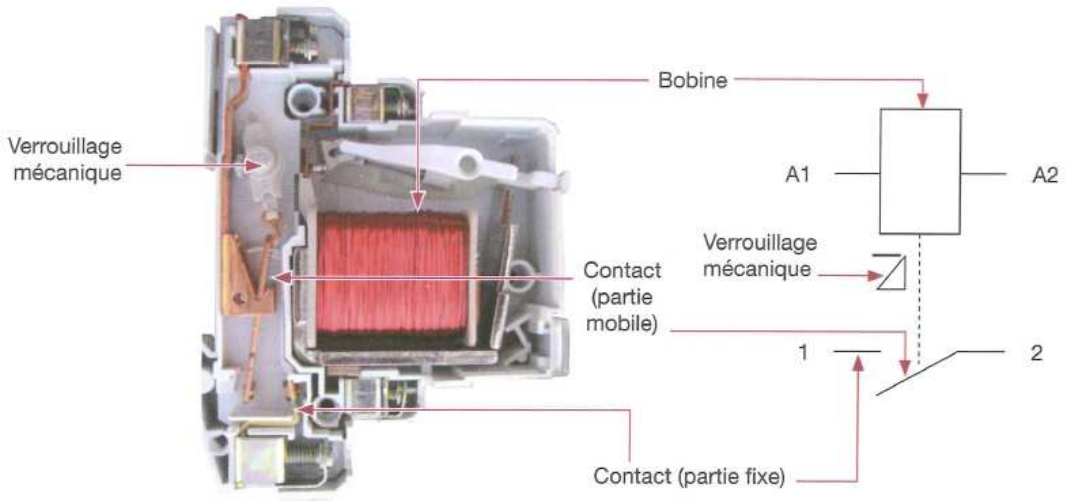

Le circuit ou se trouve la bobine s'appelle circuit de commande.
Le circuit contenant le contact s'appelle circuit de puissance.

Schéma :

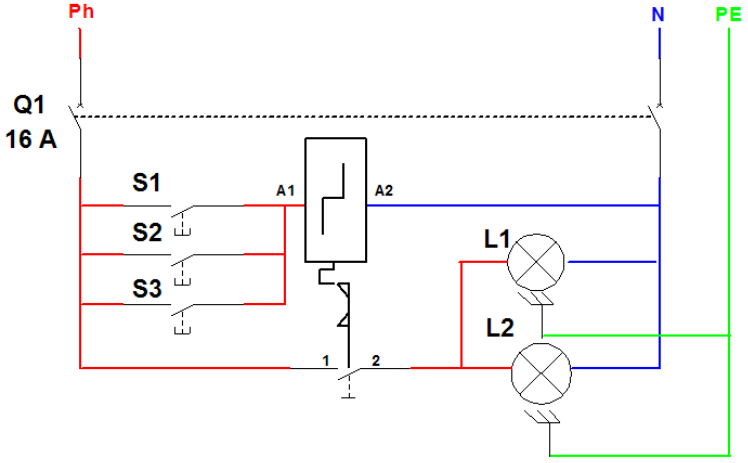

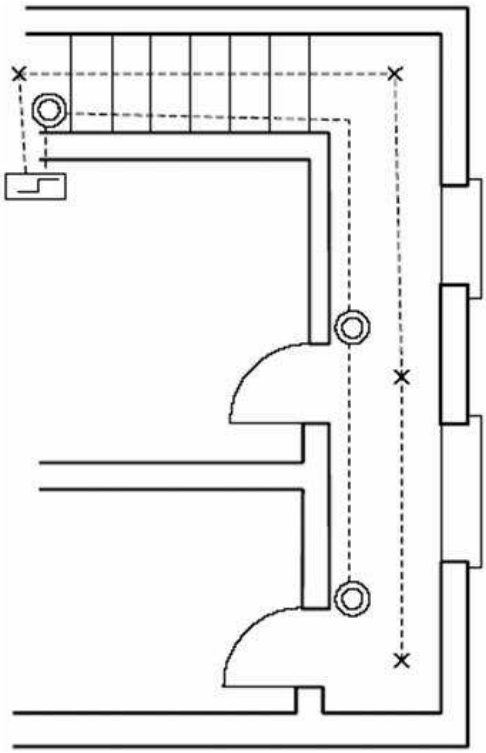

Il peut arriver de trouver deux disjoncteurs dans le montage :

2 A pour la partie commande

16 A pour la partie puissance

2/ La minuterie :

La minuterie permet d'allumer pendant un temps défini un ou plusieurs points lumineux à partir d'un ou plusieurs points de commande.

Schéma :

A - Architectural :

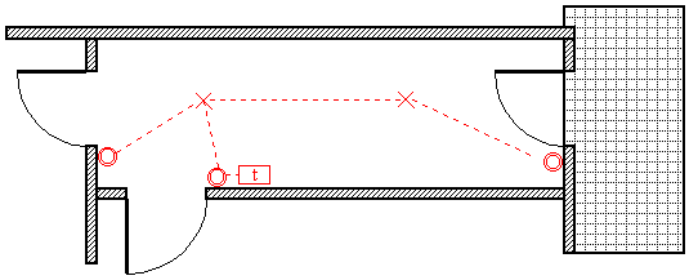

Plusieurs schémas de principe sont possibles :

B : Montage avec effet :

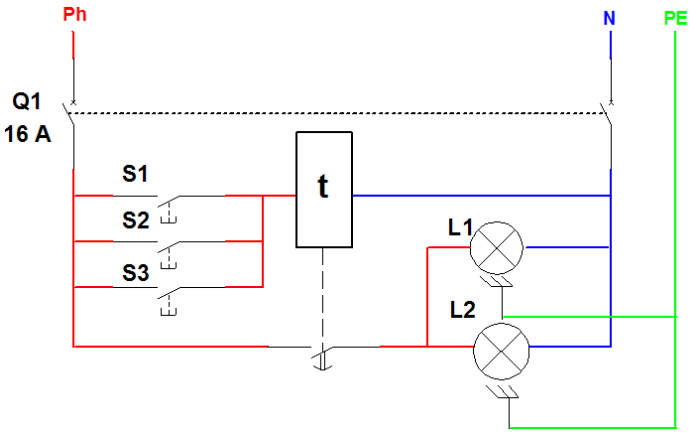

Si en cours d'allumage une personne appui sur un bouton poussoir, la durée de l'allumage repart de 0

C : Montage sans effet :

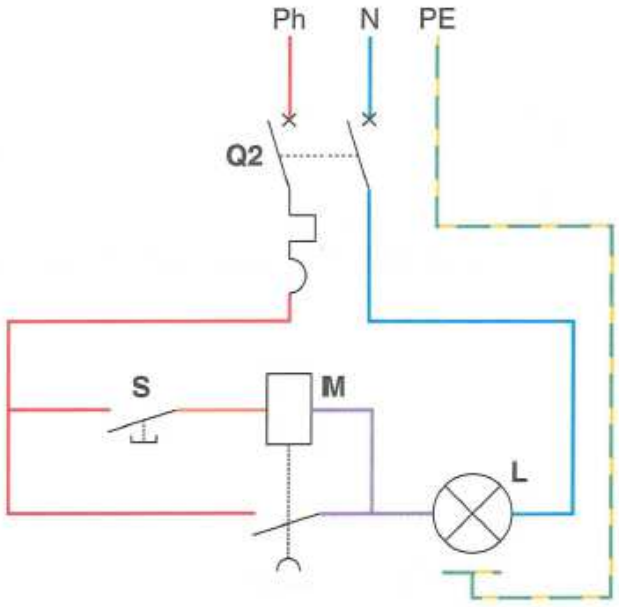

Si en cours d'allumage une personne appui sur un bouton poussoir, la durée de l'allumage ne change pas.