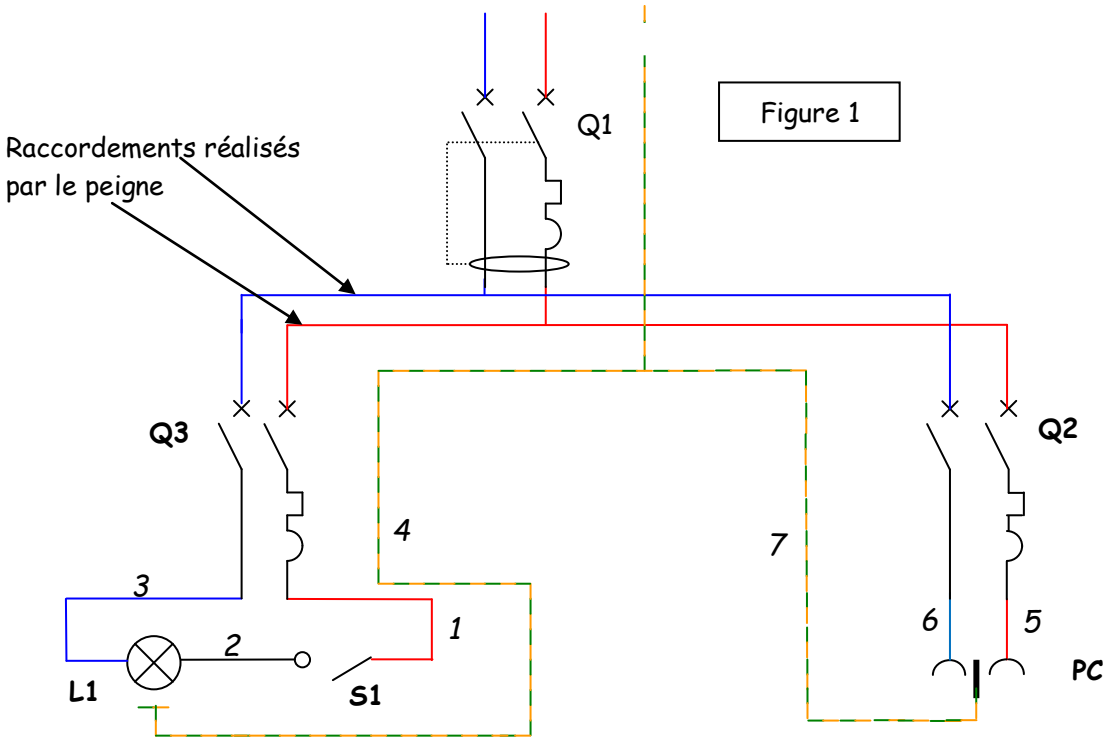

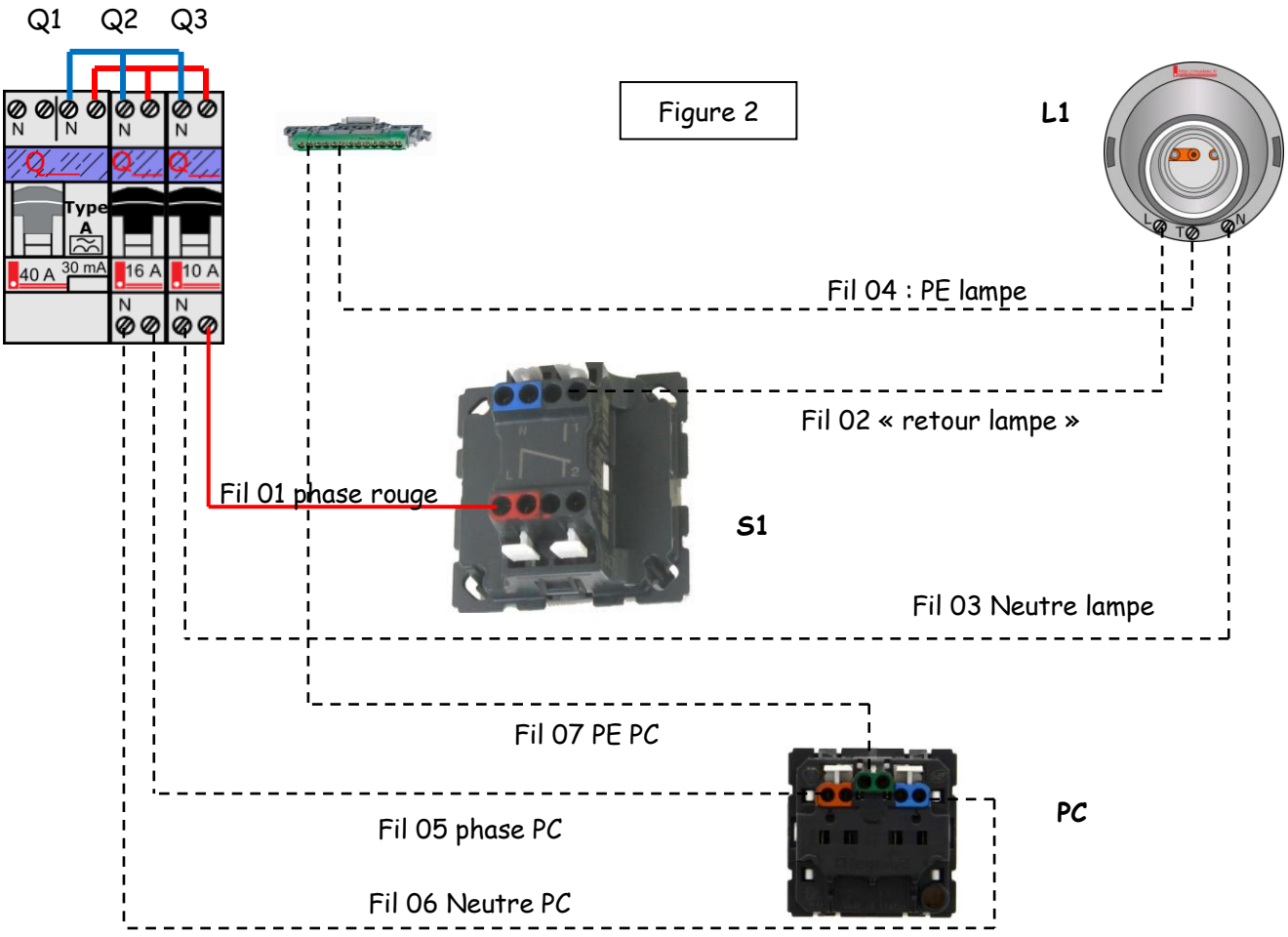

De la même façon, repasser les traits pointillés sur la page suivante en respectant les couleurs.

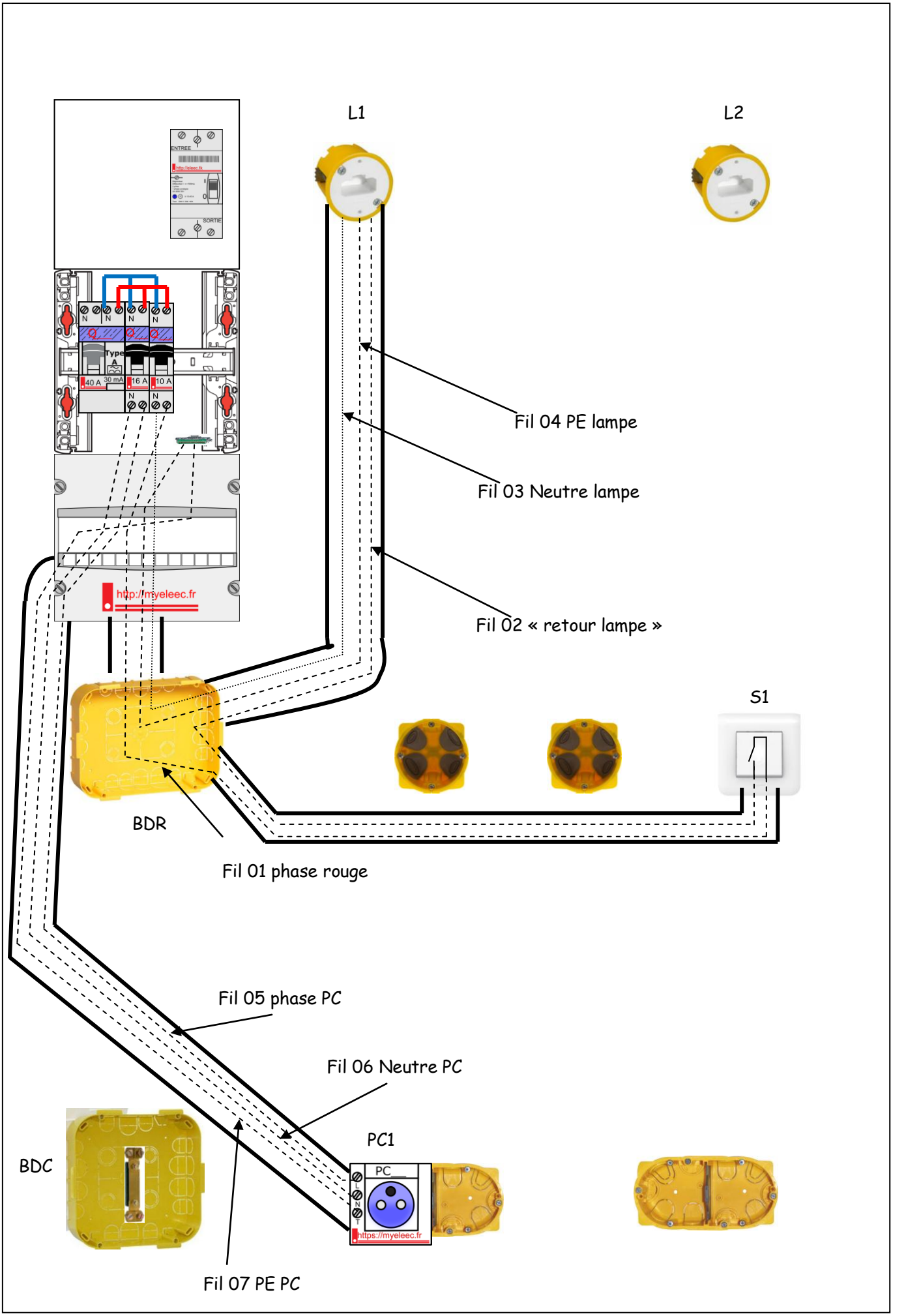
L1
L2
Fil 04 PE lampe
Fil 03 Neutre lampe
Fil 02 « retour lampe »
S1
BDR
Fil 01 phase rouge
Fil 05 phase PC
Fil 06 Neutre PC
PC1
BDC
Fil 07 PE PC

Compléter la boîte de dérivation (BDR) en vous aidant des travaux page précédente.
a / Avec des dominos : les fils arrivent tous par le bas.

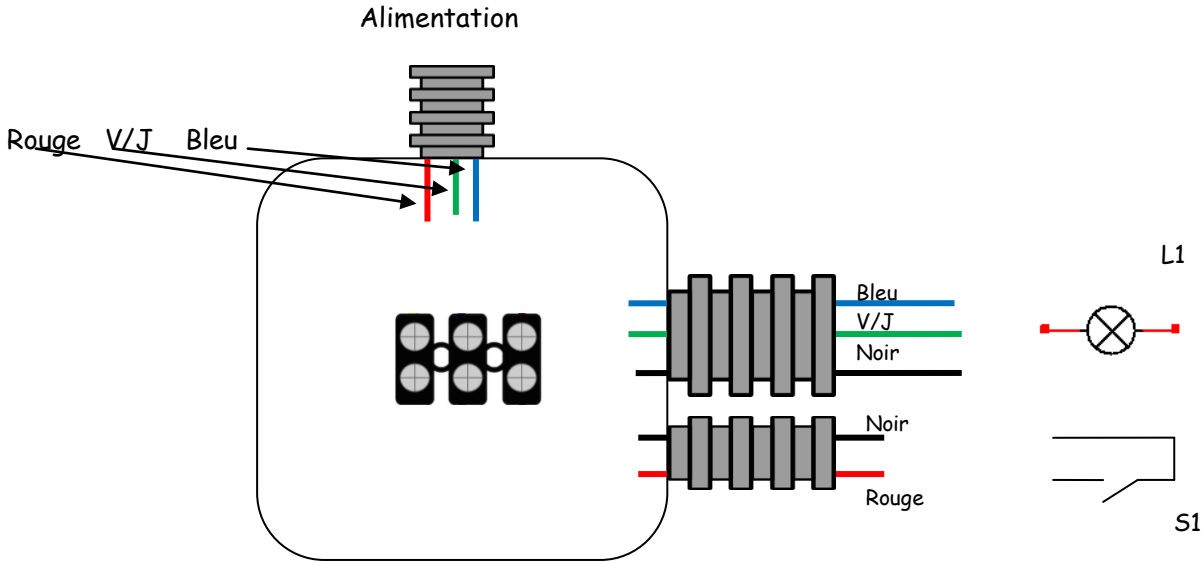
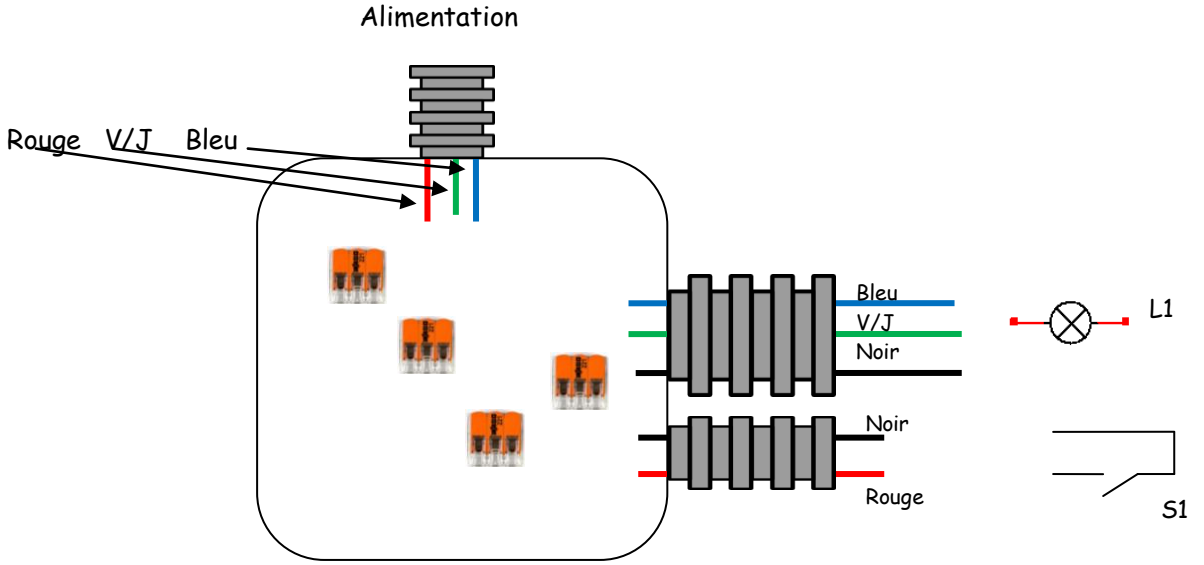
b/ Avec des WAGOS